


# Homework for Chapter 9

Xiping Hu

<https://hxp.plus/>

May 30, 2020

10.8.1 电路如图题 10.8.1 所示,  $A_1$  为理想运放,  $C_2$  为比较器, 二极管 D 也是理想器件,  $R_b = 51 \text{ k}\Omega$ ,  $R_c = 5.1 \text{ k}\Omega$ , BJT 的  $\beta = 50$ ,  $V_{CES} \approx 0$ ,  $I_{CEO} \approx 0$ , 试求: (1) 当  $v_i = 1 \text{ V}$  时,  $v_o = ?$  (2) 当  $v_i = 3 \text{ V}$  时,  $v_o = ?$  (3) 当  $v_i = 5 \sin \omega t \text{ V}$  时, 试画出  $v_i$ 、 $v_{o2}$  和  $v_o$  的波形。

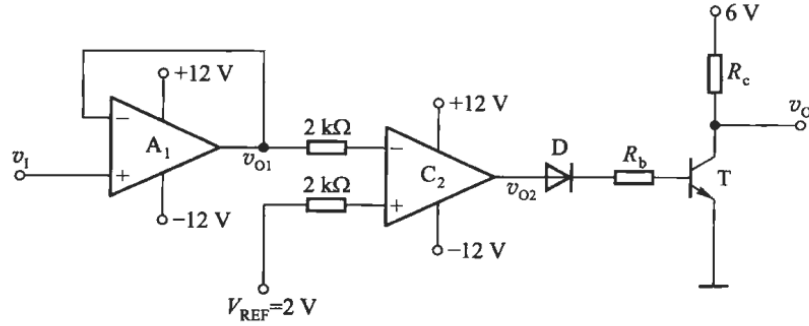

图题 10.8.1

## 1 Problem 1

Adjust the value of  $R_1$  and  $R_3$  until:

$$V_{C2} = \frac{V_{CC}}{2} = 6 \text{ V}$$

## 2 Problem 2

Adjust the value of  $R_2$  should solve the Crossover Distortion issue.

## 3 Problem 3

When  $D_1$ ,  $D_2$  or  $R_2$  is open-circuited

$$P_{T1} = P_{T2} = \beta I_B V_{CE} = \beta \cdot \frac{V_{CC} - 2|V_{BE}|}{R_1 + R_3} \cdot \frac{V_{CC}}{2} = 1156 \text{ mW} > P_{CM}$$

Either  $T_1$  or  $T_2$  will be damaged.