


Homework for Chapter 8

Xiping Hu

<https://hxp.plus/>

May 17, 2020


8.3.6 在图题 8.3.6 所示电路中,按下列要求分别接成所需的两级反馈放大电路:(1) 具有低输入电阻和稳定的输出电流;(2) 具有高输入电阻和低输出电阻;(3) 具有低输入电阻和稳定的输出电压;(4) 具有高输入

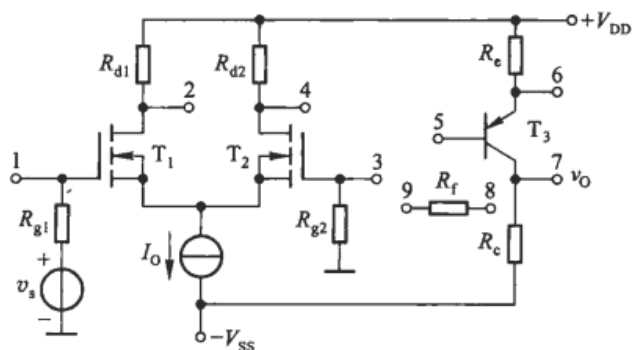


图题 8.3.6

电阻和高输出电阻。


1 Problem 1

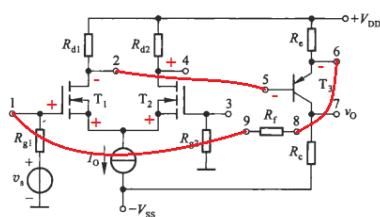

2 Problem 2

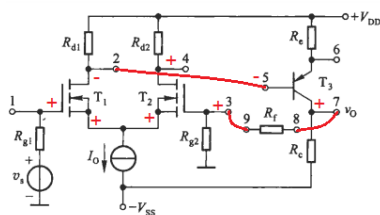

3 Problem 3

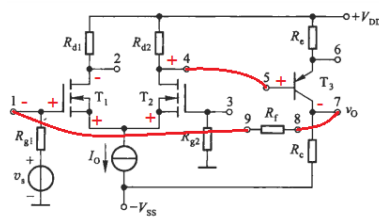

4 Problem 4

