


Homework for Chapter 8

Xiping Hu

<https://hxp.plus/>


May 17, 2020

8.1.8 图题 8.1.8a、b 分别是两个 MOS 管放大电路的交流通路,试分析两电路中各能引入下列反馈中的哪几种,并将反馈电阻 R_f 正确接入两电路的输入和输出回路中:(1) 电压串联负反馈;(2) 电压并联负反馈;(3) 电流并联负反馈;(4) 电流串联负反馈。


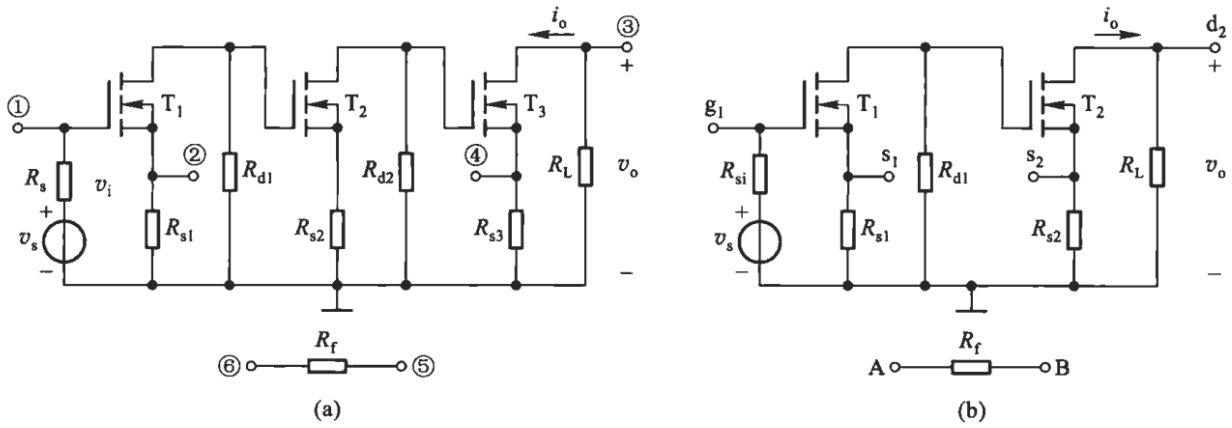


图题 8.1.8



Series-Shunt

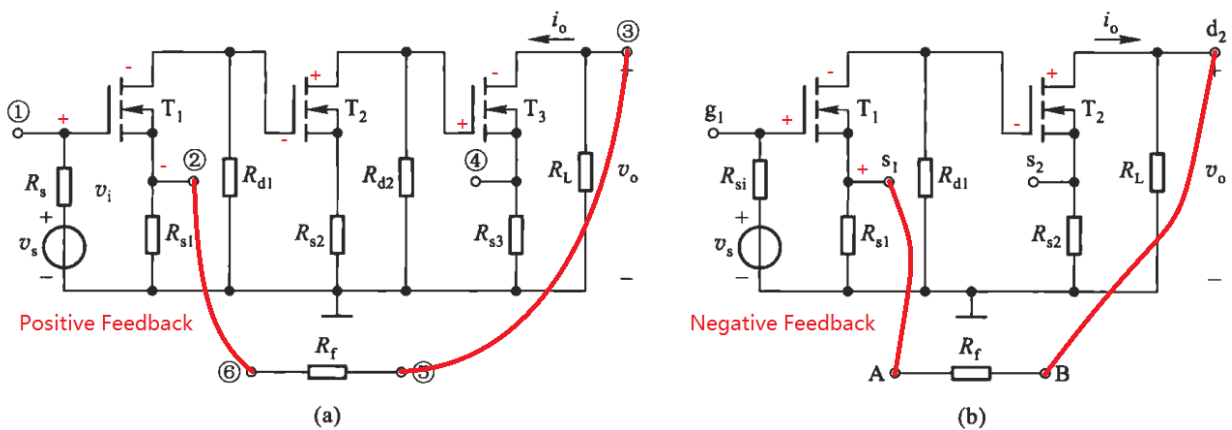

Shunt-Shunt

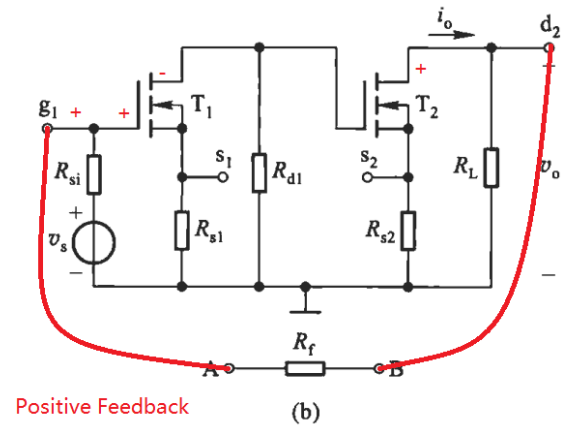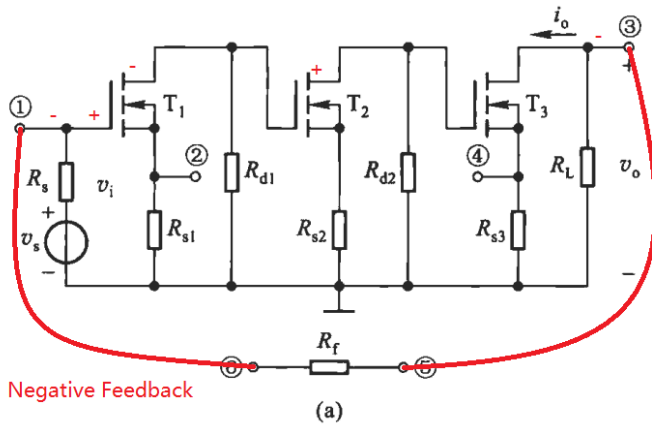

Shunt-Series

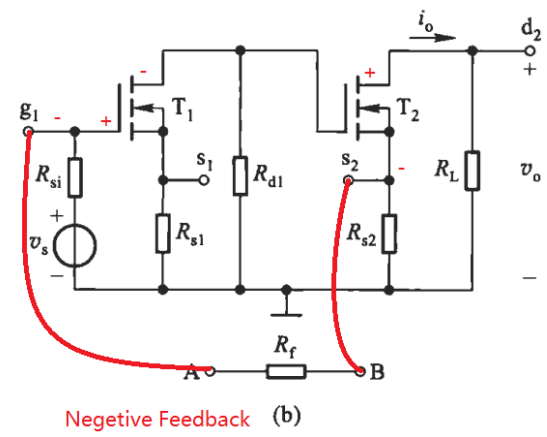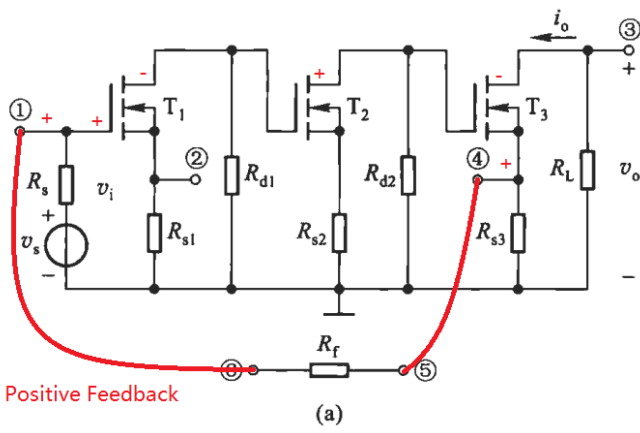

Series-Series

