


Homework for Chapter 4

Xiping Hu

<https://hxp.plus/>

April 3, 2020

4.4.4 设电路中各电容很大,对交流信号均可视为短路,直流电源内阻为零。试画出图题 4.4.4 所示电路的小信号等效电路。

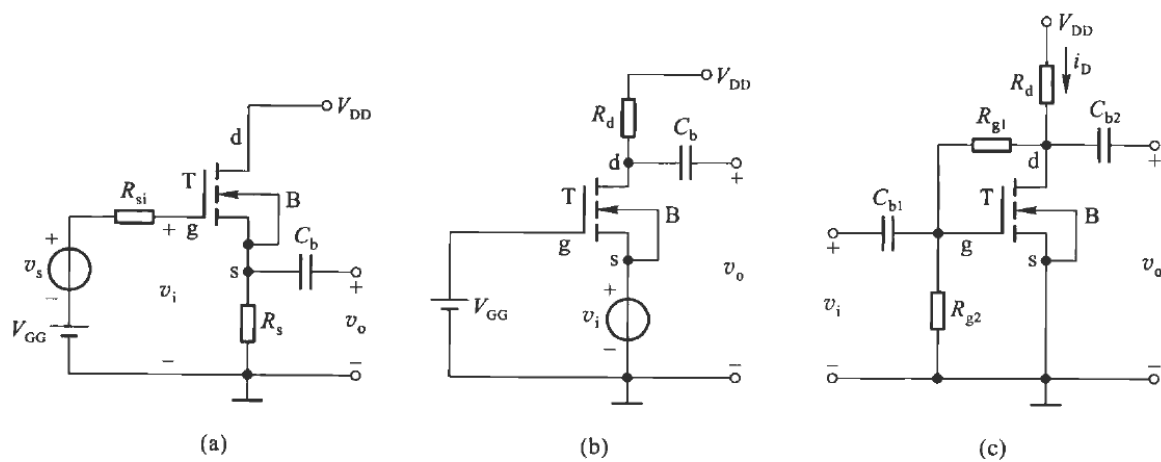

图题 4.4.4

