

Homework for Analogue Electronics

Xiping Hu

<http://thehxp.tech/>


February 25, 2020

2、

E1-10 有一电动势 E 为 230 V，内阻为 R_0 的直流电源，经两根电阻为 R_1 的供电线对负载供电，如题图 E1-10 所示。求：

(1) 当接入 R_{L1} 时，负载电流 $I_L = 2$ A，电源端电压 $U_1 = 228$ V，负载端电压 $U_2 = 224$ V，求 R_0 ， R_1 和 R_{L1} 的值；

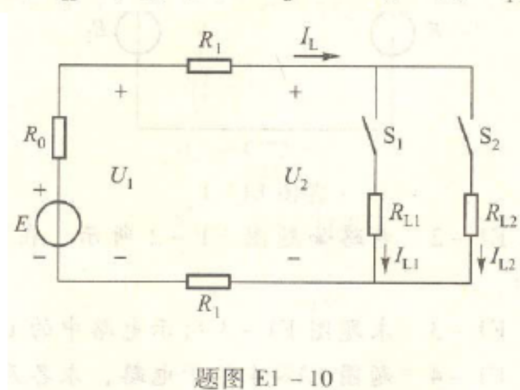(2) 当电路又接入负载 R_{L2} 后，负载电流 $I_L = 10$ A。试求 U_1 ， U_2 ， I_{L1} ， I_{L2} ， R_{L2} 各为多少？



Solution for question 1 When S_1 is closed

$$U_1 - I_L(2R_1) - U_2 = 0$$

$$E + I_L R_0 = U_1$$

$$U_2 = I_L R_{L1}$$

$$R_1 = 1 \Omega$$

$$R_0 = 1 \Omega$$

$$R_{L1} = 112 \Omega$$

Solution for question 2 The parallel resistance of R_{L1} and R_{L2} is

$$R = \frac{R_{L1} R_{L2}}{R_{L1} + R_{L2}}$$

From the Kirchhoffs Voltage Law

$$E - I_L R_0 = U_1$$

$$I_L R = U_2$$

$$E - I_L (R_0 + 2R_1 + R) = 0$$

From which we can get

$$R = 20 \, \Omega$$

$$U_1 = 220 \, \text{V}$$

$$U_2 = 200 \, \text{V}$$

$$I_{L1} = \frac{U_2}{R_{L1}} = 1.79 \, \text{A}$$

$$I_{L2} = I_L - I_{L1} = 8.21 \, \text{A}$$

$$R_{L2} = \frac{U_2}{I_{L2}} = 24.36 \, \Omega$$