


Homework for Chapter 9

Xiping Hu

<https://hxp.plus/>

May 30, 2020

10.6.5 正弦波振荡电路如图题 10.6.5 所示, 已知 $R_1 = 2 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 4.5 \text{ k}\Omega$, R_p 在 $0 \sim 5 \text{ k}\Omega$ 范围内可调, 设运放 A 是理想的, 振幅稳定后二极管的动态电阻近似为 $r_d = 500 \Omega$, 求 R_p 的阻值。

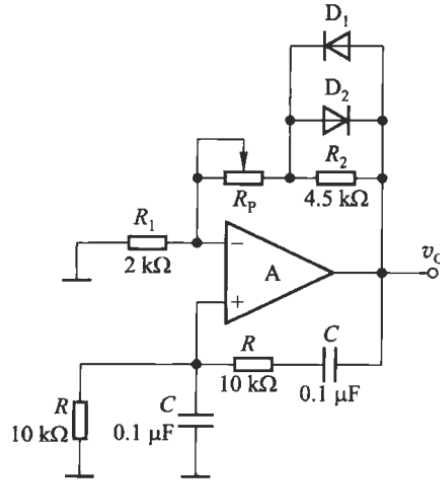

图题 10.6.5

1 Problem 1

Adjust the value of R_1 and R_3 until:

$$V_{C2} = \frac{V_{CC}}{2} = 6 \text{ V}$$

2 Problem 2

Adjust the value of R_2 should solve the Crossover Distortion issue.

3 Problem 3

When D_1 , D_2 or R_2 is open-circuited

$$P_{T1} = P_{T2} = \beta I_B V_{CE} = \beta \cdot \frac{V_{CC} - 2|V_{BE}|}{R_1 + R_3} \cdot \frac{V_{CC}}{2} = 1156 \text{ mW} > P_{CM}$$

Either T_1 or T_2 will be damaged.