


# Homework for Chapter 4

Xiping Hu

<https://hxp.plus/>

April 3, 2020

4.5.6 共栅极放大电路如图题 4.5.6 所示。电路参数为  $V_{DD} = V_{SS} = 5\text{ V}$ ,  $R_s = 10\text{ k}\Omega$ ,  $R_d = 5\text{ k}\Omega$ ,  $R_L = 5\text{ k}\Omega$ 。场效应管参数  $K_n = 3\text{ mA/V}^2$ ,  $V_{TN} = 1\text{ V}$ ,  $\lambda = 0$ 。(1) 计算静态工作点  $Q$ ; (2) 求  $g_m$ ; (3) 求  $A_v = v_o/v_i$ 。

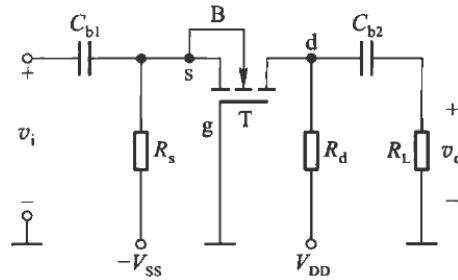

图题 4.5.6

## Problem 1

$$I_{DQ} = K_n (V_{GSQ} - V_{TN})^2$$

$$-V_{GSQ} - I_{DQ}R_s = -V_{SS}$$

The two possible solution for  $I_{DQ}$  are:

$$I_{DQ} = 0.438\text{ mA}$$

or

$$I_{DQ} = 0.365\text{ mA}$$

Noted that if  $I_{DQ} = 0.438\text{ mA}$ ,  $V_{GSQ} = 0.62\text{ V} < V_{TN}$ . So that this solution is invalid.  $I_{DQ} = 0.365\text{ mA}$  when  $V_{GSQ} = 1.35\text{ V}$

## Problem 2

$$g_m = 2K_n (V_{GSQ} - V_{TN}) = 2.1\text{ mA/V}$$

## Problem 3

$$A_v = g_m \cdot \frac{R_d R_L}{R_d + R_L} = 5.25$$