


# Homework for Chapter 10

Xiping Hu

<https://hxp.plus/>

May 31, 2020

10.3.3 电路如图题 10.3.3 所示, 设  $A_1$ 、 $A_2$  为理想运放。(1) 求  $A_1(s) = \frac{V_{o1}(s)}{V_i(s)}$  及  $A(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)}$ ; (2) 根据导出的  $A_1(s)$  和  $A(s)$  表达式, 判断它们分别属于什么类型的滤波电路。

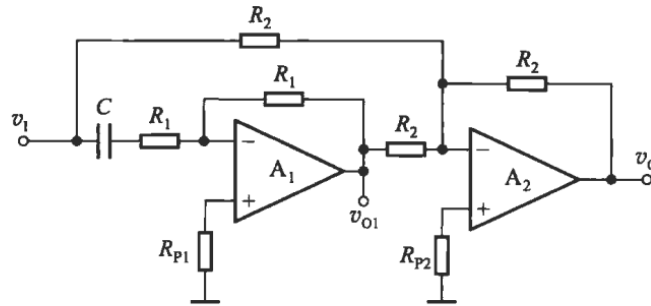

图题 10.3.3

## 1 Problem 1

$$A_1(s) = -\frac{R_1}{R_1 + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{v_{o1}(s)}{v_1(s)}$$

$$v_o(s) = -\frac{R_2}{R_2} v_{o1} - \frac{R_2}{R_2} v_1 = -v_{o1} - v_1$$

$$A(s) = \frac{v_o}{v_1} = -\frac{v_{o1} + v_1}{v_1} = \frac{R_1}{R_1 + \frac{1}{j\omega C}} - 1 = -\frac{\frac{1}{j\omega C}}{R_1 + \frac{1}{j\omega C}} = -\frac{1}{1 + j\omega C R_1}$$

## 2 Problem 2

$A_1$  is low-pass filter while  $A$  is low-pass filter as well.