


Homework for Chapter 11

Xiping Hu

<https://hxp.plus/>

June 6, 2020

11.2.6 图题 11.2.6 是由 LM317 组成输出电压可调的典型电路, 当 $V_{31} = V_{REF} = 1.2 \text{ V}$ 时, 流过 R_1 的最小电流 I_{Rmin} 为 $5 \sim 10 \text{ mA}$, 调整端 1 输出的电流 $I_{adj} \ll I_{Rmin}$, $V_1 - V_o = 2 \text{ V}$ 。(1) 求 R_1 的值; (2) 当 $R_1 = 210 \Omega$, $R_2 = 3 \text{ k}\Omega$ 时, 求输出电压 V_o ; (3) 当 $V_o = 37 \text{ V}$, $R_1 = 210 \Omega$ 时, $R_2 = ?$ 电路的最小输入电压 $V_{imin} = ?$ (4) 调节 R_2 从 0 变化到 $6.2 \text{ k}\Omega$ 时, 输出电压的调节范围。

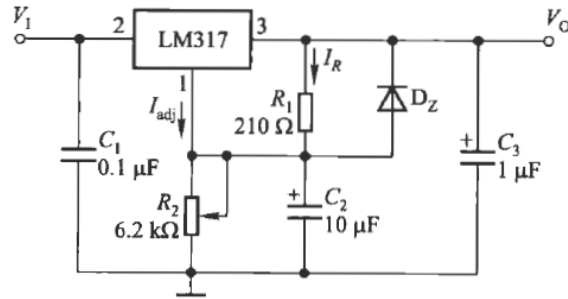

图题 11.2.6

1 Problem 1

$$R_1 = \frac{V_{REF}}{I_{R1min}} = 240 \rightarrow 120 \Omega$$

2 Problem 2

$$V_o = V_{REF} \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) \approx 18.3 \text{ V}$$

3 Problem 3

$$37 = 1.2 \left(1 + \frac{R_2}{210} \right) \Rightarrow R_2 \approx 6.3 \text{ k}\Omega$$

4 Problem 4

$$V_o = 1.2 \times \left(1 + \frac{0}{210} \right) \rightarrow 1.2 \times \left(1 + \frac{6200}{210} \right) = 1.2 \rightarrow 36.6 \text{ V}$$