


# Homework for Chapter 2

Xiping Hu

<http://thehxp.tech/>

March 15, 2020

- 2.4.2 一高输入电阻的桥式放大电路如图题 2.4.2 所示。(1) 试写出  $v_o = f(\delta)$  的表达式 ( $\delta = \Delta R/R$ ) ;  
 (2) 当  $v_i = 7.5 \text{ V}$ ,  $\delta = 0.01$  时, 求  $v_A$ 、 $v_B$ 、 $v_{AB}$  和  $v_o$ 。

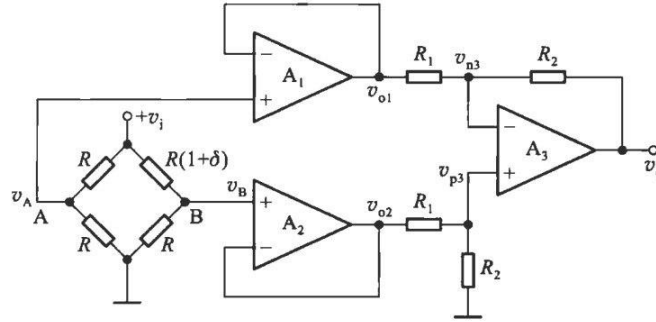

图题 2.4.2

**Solution** According to the "Virtual-Open-Circuited" theory, the current will not either go left at node A nor go right at node B

$$v_A = \frac{v_i}{2}$$

$$v_B = \frac{v_i}{2 + \delta}$$

For the 2 operational amplifiers  $A_1$  and  $A_2$

$$v_{o2} = v_B = \frac{v_i}{2 + \delta}$$

$$v_{o1} = v_A = \frac{v_i}{2}$$

Then we can calculate the input voltage of operational amplifier  $A_3$

$$v_{p3} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} v_{o2} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \frac{v_i}{2 + \delta}$$

$$v_{n3} = v_{p3} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \frac{v_i}{2 + \delta}$$

Since  $A_3$  is an ideal operational amplifier

$$I_{R1} = I_{R2} = \frac{v_{o1} - v_{n3}}{R_1} = \left( \frac{v_i}{2} - \frac{R_2}{R_1 + R_2} \frac{v_i}{2 + \delta} \right) \frac{1}{R_1}$$

$$v_{n3} - v_o = I_{R1} R_2 = \frac{v_{o1} - v_{n3}}{R_1} R_2 = \left( \frac{v_i}{2} - \frac{R_2}{R_1 + R_2} \frac{v_i}{2 + \delta} \right) \frac{R_2}{R_1}$$

Finally, we get

$$\begin{aligned}
v_o &= \frac{R_2}{R_1 + R_2} \frac{v_i}{2 + \delta} - \left( \frac{v_i}{2} - \frac{R_2}{R_1 + R_2} \frac{v_i}{2 + \delta} \right) \frac{R_2}{R_1} \\
&= \left( \frac{R_1}{R_1 + R_2} \frac{v_i}{2 + \delta} - \frac{v_i}{2} + \frac{R_2}{R_1 + R_2} \frac{v_i}{2 + \delta} \right) \frac{R_2}{R_1} \\
&= \frac{R_2}{R_1} \left( -\frac{1}{2} + \frac{1}{2 + \delta} \right) v_i \\
&= \frac{R_2}{R_1} \left( \frac{-\delta}{4 + 2\delta} \right) v_i
\end{aligned}$$

When  $v_i = 7.5$  V,  $\delta = 0.01$

$$v_o = -0.01866 \times \frac{R_2}{R_1}$$