


Homework for Chapter 2

Xiping Hu

<http://thehxp.tech/>

March 15, 2020

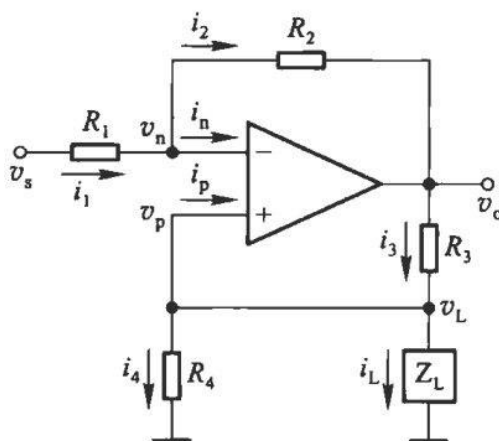2.3.8 将电压源 v_s 转换为电流源 i_L , 驱动线圈 Z_L 的电压-电流转换器, 如图题 2.3.8 所示。求 i_L/v_s 表达式。(注电路中为使 i_L 独立于 Z_L , 设 $\frac{R_2}{R_1 R_3} = \frac{1}{R_4}$ 。)



Solution Since we have $v_n = v_p = v_L = i_L Z_L$ and $i_n = i_p = 0$

$$i_1 = i_2$$

$$i_3 = i_4 + i_L$$

Furthermore,

$$\frac{v_s - v_n}{R_1} = \frac{v_n - v_o}{R_2}$$

$$\frac{v_o - v_L}{R_3} = \frac{v_L}{R_4} + \frac{v_L}{Z_L}$$

Then we have

$$\frac{v_s - i_L Z_L}{R_1} = \frac{i_L Z_L - v_o}{R_2}$$

$$\frac{v_o - i_L Z_L}{R_3} = \frac{i_L Z_L}{R_4} + \frac{i_L Z_L}{Z_L}$$

So that

$$\begin{aligned}
v_s &= \left(\frac{i_L Z_L - v_o}{R_2} \right) R_1 + i_L Z_L \\
v_o &= i_L Z_L + \left(\frac{i_L Z_L}{R_4} + \frac{i_L Z_L}{Z_L} \right) R_3 \\
v_s &= \left(\frac{i_L Z_L - \left(i_L Z_L + \left(\frac{i_L Z_L}{R_4} + \frac{i_L Z_L}{Z_L} \right) R_3 \right)}{R_2} \right) R_1 + i_L Z_L \\
&= \left(\frac{- \left(\frac{i_L Z_L}{R_4} + \frac{i_L Z_L}{Z_L} \right) R_3}{R_2} \right) R_1 + i_L Z_L \\
&= \left(\frac{- \left(\frac{i_L Z_L}{R_4} + i_L \right) R_3 R_1}{R_2} \right) + i_L Z_L \\
&= \left(- \left(\frac{i_L Z_L}{R_4} + i_L \right) R_4 \right) + i_L Z_L \\
&= -i_L Z_L - i_L R_4 + i_L Z_L \\
&= -i_L R_4
\end{aligned}$$

Finally,

$$\frac{v_s}{i_L} = -R_4$$