

# Homework for Analogue Electronics


Xiping Hu

<http://thehxp.tech/>

February 25, 2020

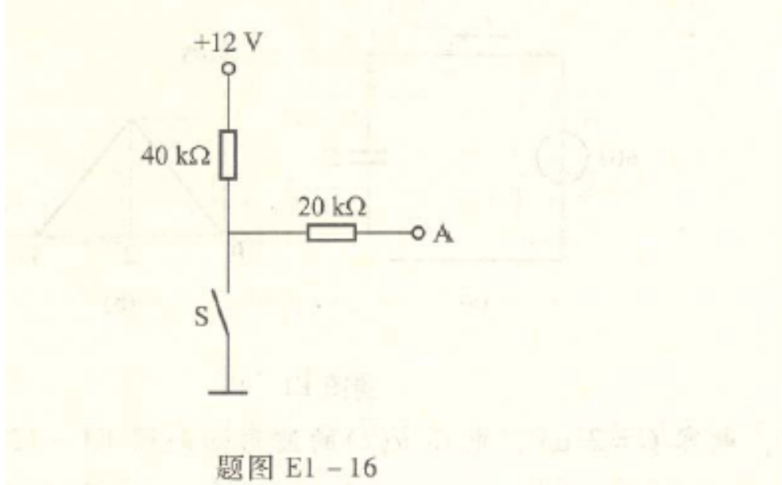3、

E1 - 16 电路如题图 E1 - 16 所示，分别求开关 S 断开和闭合时 A 点的电位  $V_A$ 。



**Solution** When  $S$  is open

$$V_A = 12 \text{ V}$$

When  $S$  is closed

$$V_A = 0 \text{ V}$$