

Homework for Analogue Electronics


Xiping Hu

<http://thehxp.tech/>

February 25, 2020

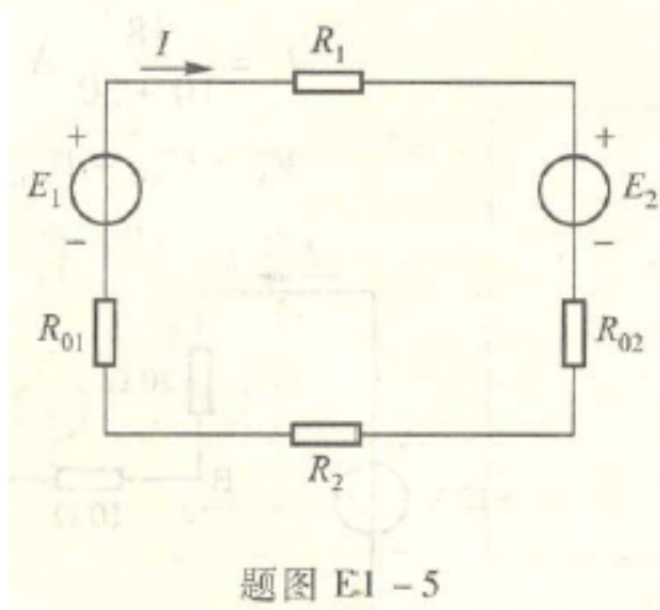1、

E1 - 5 在题图 E1 - 5 所示电路中，已知： $I = 2\text{ A}$ ， $E_1 = 48\text{ V}$ ， $R_{01} = R_{02} = 0.5\ \Omega$ ， $R_1 = 6\ \Omega$ ， $R_2 = 5\ \Omega$ 。求 E_2 的大小和方向，并说明在这个电路中哪个电源是吸收功率的，哪个电源是输出功率的。



Solution According to KVL:

$$-IR_1 - E_2 - IR_{02} - IR_2 - IR_{01} + E_1 = 0$$

$$-IR_1 - IR_{02} - IR_2 - IR_{01} + E_1 = E_2$$

$$E_2 = -12 - 1 - 10 - 1 + 48 = 24\text{ V}$$

From the current direction, which is clock-wised, we can know that E_1 is providing power, E_2 is consuming power.